

# Laboratorio 6 - implementazione di un filtro FIR

Gianfranco Antonioli  
Lorenzo Leli  
Alessandro Ribaudò

## Indice

- Overview del progetto
  - Pseudocodice
  - Data Path
  - ASM Chart
  - Control ASM
  - State Diagram
- Simulazione
  - Uso dei file per il testbench
  - Uso di python per generazione e verifica dati
  - Waveform
- Timing analysis
  - Determinazione della frequenza massima
  - Tempo di calcolo del sistema
- Appendice A - Considerazioni sulla scelta del parallelismo e approssimazione
- Appendice B - Listati Completi VHDL
- Appendice C - Altri script utilizzati

## Overview del progetto

L'algoritmo  $VC[i] = 1.75E[i] + 2E[i - 1] - VCS[i - 1]$  al quale più avanti ci riferiremo con  $F()$  è stato implementato facendo uso di un solo adder e degli shift del numero in binario in modo da ottenere il numero moltiplicato per esponenti di 2. In particolare si fa notare che il coefficiente 1.75 è considerabile come la somma di esponenti di 2 nei seguenti modi:

- $1.75 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$
- $1.75 = 2 - \frac{1}{4}$

Si è scelta la seconda rappresentazione, in quanto composta da una sola somma invece di due, rendendo pertanto l'algoritmo più veloce; inoltre lo shift left per ottenere il coefficiente 2 è già presente nel circuito per calcolare il contributo  $2E[i - 1]$ .

## Pseudocodice

```
loop forever:
    while (start != 1)
        ADDR=0
```

```

end while

# start received

while (ADDR != 1023)
    MEM_A(ADDR) = DATA_IN
    ADDR++
end while

# mem_a loaded, let's now begin the algorithm

VC = 2*MEM_A(ADDR) - ¼MEM_A(ADDR)

while (ADDR != 1023)
    if (MEM_A(ADDR) > 100)
        if(overflow)
            MEM_B(ADDR) = "0x7F"
            VC = 2*MEM_A(ADDR) - 93
            ADDR++
        else if(underflow)
            MEM_B(ADDR) = "0x80"
            VC = 2*MEM_A(ADDR) - 93
            ADDR++
        else
            MEM_B(ADDR) = VC
            VC = 2*MEM_A(ADDR) - 93
            ADDR++
        end if
    else
        if(overflow)
            MEM_B(ADDR) = "0x7F"
            VC = 2*MEM_A(ADDR) + 0
            ADDR++
        else if(underflow)
            MEM_B(ADDR) = "0x80"
            VC = 2*MEM_A(ADDR) + 0
            ADDR++
        else
            MEM_B(ADDR) = VC
            VC = 2*MEM_A(ADDR) + 0
            ADDR++
        end if
    end if
    VC = VC + 2*MEM_A(ADDR)
    VC = VC - ¼MEM_A(ADDR)
end while

```

```
DONE = 1
end loop
```

## Data Path

Riassumiamo ora il funzionamento dei componenti del datapath:

1. **addr\_count**: è un contatore controllato dalla CU tramite segnali di *enable* e *restart*. La sua uscita rappresenta l'indirizzo delle memorie A e B al quale si intende lavorare.
2. **terminalCount**: analizza l'uscita del contatore, generando un flag al raggiungimento dell'ultimo indirizzo che l'algoritmo deve analizzare (nel nostro caso specifico, 1023).
3. **mem\_A**: è la memoria nella quale vengono scritti i dati letti dal segnale esterno *DATA\_IN*, e successivamente quando richiesto dalla CU il dato specificato dal contatore viene portato in uscita *D\_OUT*.
4. **8to11bit**: in seguito alle considerazioni descritte in appendice, questo componente deve convertire il numero intero su 8 bit in ingresso in un numero di virgola fissa su 11 bit, con il LSB come posizione di peso  $2^{-1}$ .
5. **tipwarning\_detector**: prendendo in ingresso il dato letto dalla memoria, genera il flag di *tipwarning* se la control unit lo abilita.
6. **divideByMinus4**: per realizzare la divisione per 4, questo componente compie uno shift verso destra di 2 posizioni, e successivamente nega il risultato; al momento di sommarlo, la CU inserirà nel sommatore un carry pari a 1, in modo da calcolare correttamente il complemento a 2 e fare la sottrazione.
7. **multiplyBy2**: in modo simile alla divisione per 4, questo componente compie uno shift verso sinistra di 1 posizione per ottenere il prodotto per 2 del dato in ingresso.
8. **reg\_A**: questo registro è stato utilizzato da accumulatore per salvare il risultato parziale di ogni operazione di somma. Al termine del ciclo di operazioni per ogni bit, al suo interno sarà memorizzato il valore finale del risultato su 11 bit.
9. **mux1**: questo multiplexer a 4 ingressi, controllato dal segnale di selezione generato dalla CU, seleziona il dato corretto da portare in ingresso al sommatore.
10. **mux2**: come mux1, questo multiplexer a 2 ingressi seleziona il dato corretto da portare all'ingresso del sommatore.
11. **Add**: il sommatore è il cuore del datapath. Effettua la somma dei dati selezionati dai multiplexers, eventualmente con un carry in ingresso se

richiesto dalla CU. Il risultato viene poi portato in ingresso a **reg\_A**, in modo da memorizzarlo per l'operazione successiva.

12. **11to8bit**: converte il risultato da 11 bit a 8 bit.
13. **OF\_UF\_Fgen**: non è sempre possibile convertire il risultato da 11 a 8 bit correttamente. Questo componente genera quindi un flag di overflow o di underflow in caso il risultato sia troppo grande per essere rappresentato su 8 bit.
14. **mux3**: questo multiplexer seleziona in base al segnale generato dalla CU il dato corretto da portare in ingresso sulla memoria B. Si noti che solo 3 porte sono necessarie ai fini dell'algoritmo, ma il multiplexer è dotato di 4 porte; una porta è pertanto collegata a 0, in modo da non lasciare ingressi aperti. La CU si occuperà di non selezionare mai questo ingresso.
15. **mem\_B**: è la memoria sulla quale vengono scritti i risultati finali dell'algoritmo, ciascuno nella rispettiva cella di memoria, selezionata dal contatore.

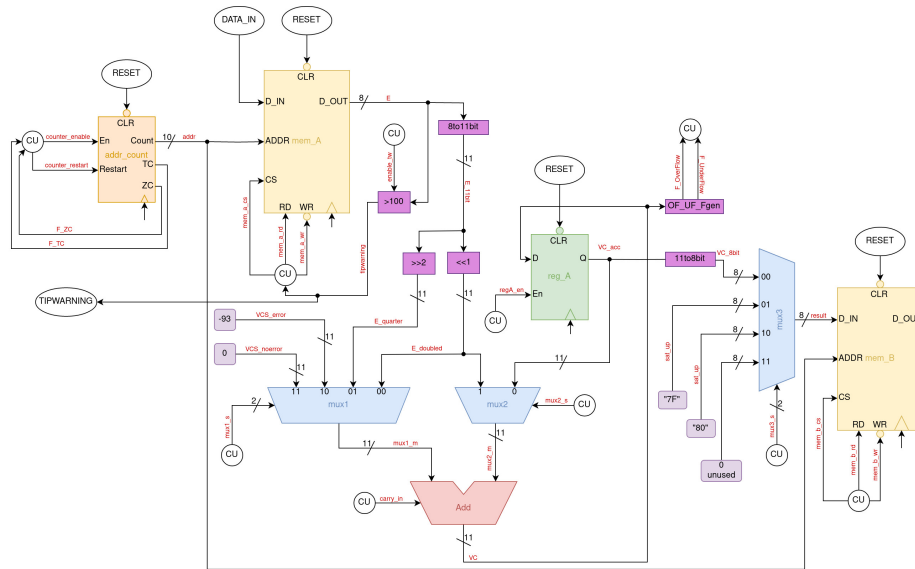


Figure 1: datapath

### ASM Chart

1. **reset\_state**: il contatore degli indirizzi viene tenuto al conteggio zero in attesa del segnale di start, tutto il resto del data path è in stato di idle, il **reg\_A** non viene resettato in quanto non è necessario.
2. **Load**: per ogni periodo di clock il contatore degli indirizzi viene incremen-

tato e la `mem_B` è configurata per scrivere i dati provenienti dalla sorgente esterna fino al raggiungimento del terminal count.

3. **CalcFirst**: l'indirizzo del contatore sta puntando alla locazione di memoria `0x00` e il data path viene configurato per svolgere la prima operazione sul dato:  $-0.25E[0] + 2E[0]$ .
4. **start\_TW\_output**: a questo punto il dato  $E[0]$  si sarà presentato sull'uscita della memoria, quindi si abilita l'output del segnale di tipwarning (*che fino ad ora non era determinabile*) e si carica il risultato della somma nel `reg_A`, si abilita un conteggio del contatore degli indirizzi e in base al valore delle flags di overflow, underflow e tipwarning si passa ad uno dei 6 stati successivi `SUM_XE_YY`.
5. **SUM\_NE\_OK, SUM\_NE\_UF, SUM\_NE\_OF, SUM\_E\_OK, SUM\_E\_UF, SUM\_E\_OF**: questi stati differiscono solo per il pilotaggio dei segnali di controllo dei multiplexer `mux1` e `mux3`. In questi stati si fa il salvataggio del dato calcolato negli stati precedenti ora contenuto nel `reg_A` nella `mem_B` la parte terminale del nome dello stato `*(_YY)*` indica il segnale di controllo su `mux3`:

- `_OK`: dato ok, il multiplexer seleziona la linea `0b00` e il dato riportato su 8 bit viene salvato
- `_UF`: underflow, il multiplexer seleziona la linea `0b10` e la costante `0x80` viene salvata in memoria
- `_OF`: overflow, il multiplexer seleziona la linea `0b01` e la costante `0x7F` viene salvata in memoria

Così facendo si ottiene il risultato parziale  $2E[i-1] - VCS[i-1]$  e lo si carica nel registro `reg_A`. Se la flag che indica l'azzeramento del contatore degli indirizzi è attiva si è terminato l'algoritmo e si passa allo stato `done_state` altrimenti si prosegue.

- `_E`: Error, il dato necessita della correzione con la costante, il multiplexer seleziona la linea `0b10`
- `_NE`: Not Error, il dato non necessita della correzione con la costante, il multiplexer seleziona la linea `0b11`

Così facendo si ottiene il risultato parziale  $2E[i-1] - VCS[i-1]$  e lo si carica nel registro `reg_A`. Se la flag che indica l'azzeramento del contatore degli indirizzi è attiva si è terminato l'algoritmo e si passa allo stato `done_state`, altrimenti si prosegue.

6. **Sum\_2E**: in questo stato il dato in uscita dalla memoria si sarà aggiornato, i multiplexer vengono configurati per sommare al risultato parziale in uscita da `reg_A` il contributo  $2E[i]$ , `mux1` seleziona la linea `0b00` e `mux2` seleziona la linea `0b0`, il nuovo risultato  $2E[i] + 2E[i-1] - VCS[i-1]$  viene caricato in `reg_A`.
7. **sub\_1quarterE**: si procede analogamente allo stato precedente sot-

traendo il contributo  $-0.25E[i]$  selezionando con il `mux1` la linea `0b01`, fornendo un carry in ingresso al sommatore per poter eseguire correttamente il complemento a 2 e incrementando il contatore degli indirizzi; a questo punto in base allo stato delle flags si passa ad uno degli stati `SUM_XE_YY`.

8. **done\_state**: in questo stato si segnala la fine dell'algoritmo mediante il segnale di `DONE` e si attende il rilascio del segnale di `START` per completare l'handshake.

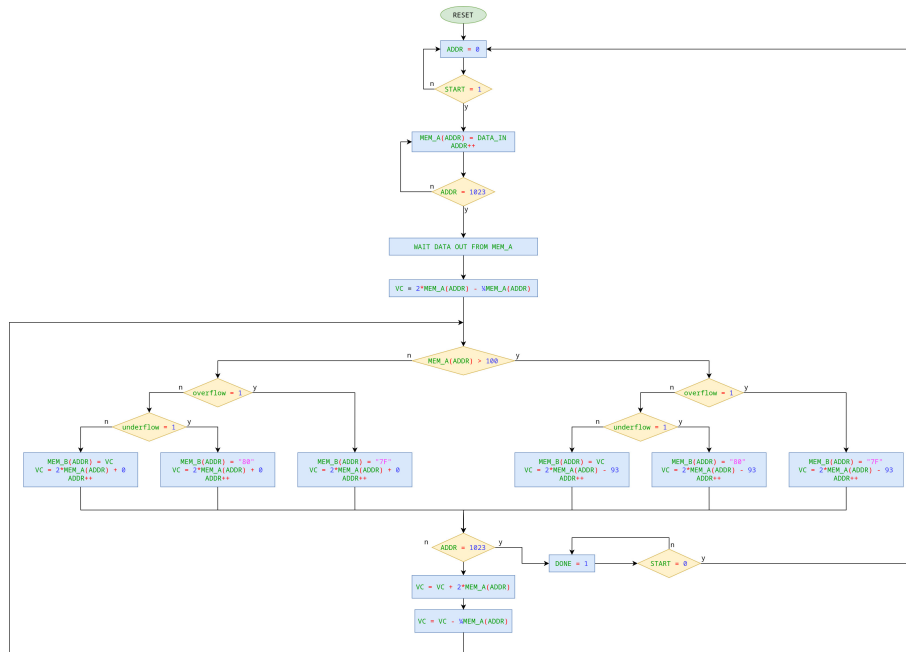


Figure 2: ASM Chart

## Control ASM

## State Diagram

Dal diagramma a stati di Quartus si è verificata la corrispondenza con l'ASM chart e la corretta sintesi di quanto descritto nella control unit.

## Simulazione

### Uso dei file per il testbench

Per simulare il corretto funzionamento dell'algoritmo è stato scritto un file di testbench che carica i dati nel sistema dalla porta `DATA_IN` prelevandoli da un file testuale (si veda file `tb_lab6.vhd`); inoltre i file delle memorie sono stati

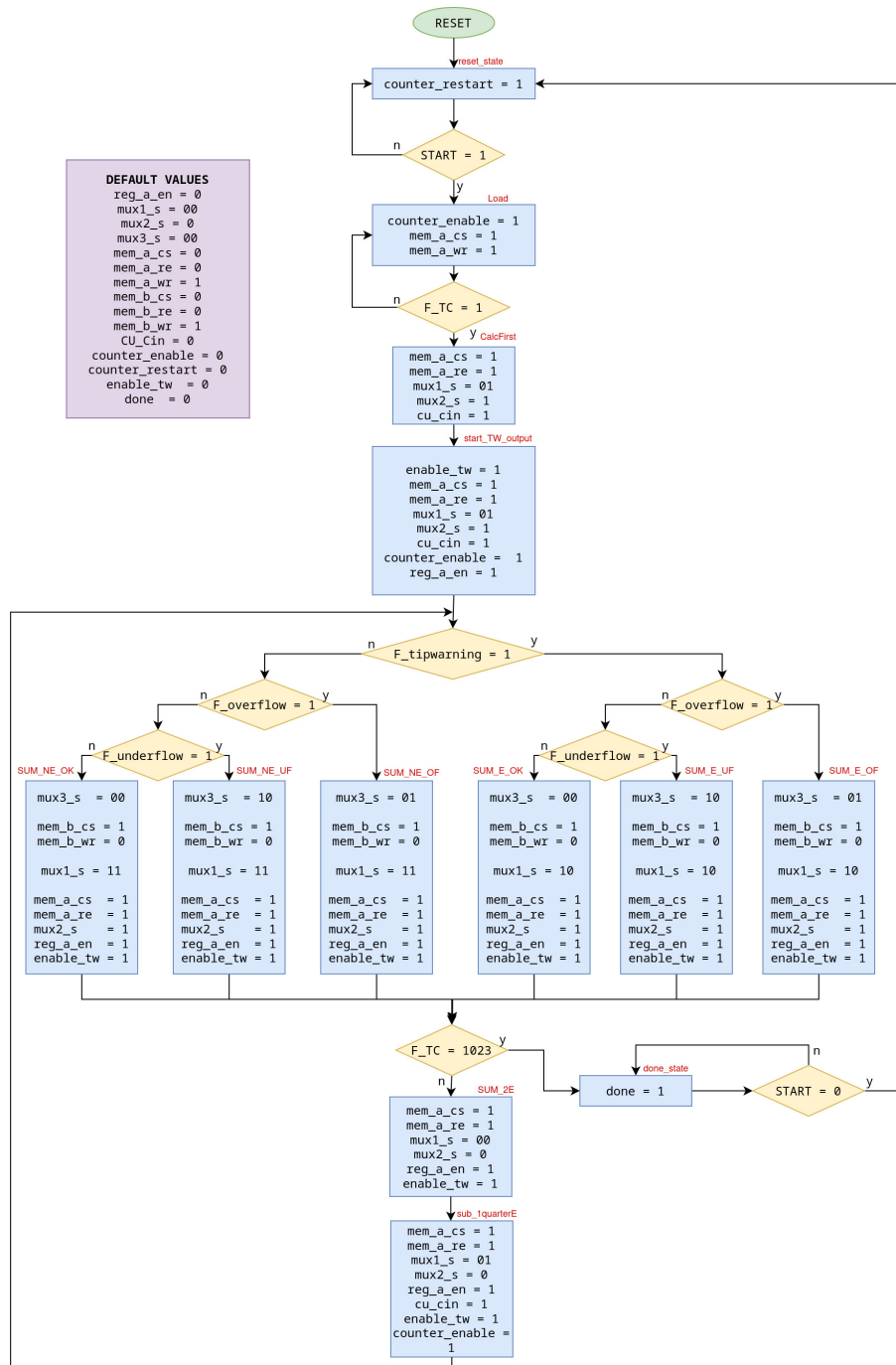


Figure 3: Control ASM





Questo estratto del file prodotto dallo script python mostra i risultati teorici, i risultati calcolati dal sistema, e l'errore compiuto. Si può osservare che l'errore massimo vale 0.5, inevitabile a causa della limitazione a 8 bit. Una trattazione più approfondita sull'argomento è svolta in appendice.

Nella waveform estratta dalla simulazione *ModelSim* sono stati evidenziati i vari cicli di funzionamento del circuito: Nell'ultimo stato del ciclo precedente (*sub\_1quarterE*), il sistema determina già se per il prossimo dato sarà necessario sommare la costante  $VCS = 0$  oppure  $VCS = -93$ ; dovrà inoltre determinare se il dato attuale subirà overflow o underflow nella conversione da 11 a 8 bit. Nel caso presentato nell'immagine seguente, essendo il flag di UnderFlow alto ed essendo il dato  $<100 [(11100110000)_2 = (-208)_{10}]$ .

I due stati successivi sono necessariamente *SUM\_2E* e *sub\_1quarter*, a prescindere dagli ingressi. È possibile verificare la correttezza dall'immagine. In questi stati l'uscita del mux3 non è importante, in quanto la memoria B non sta memorizzando i dati che le vengono presentati in ingresso. I multiplexer *mux1* e *mux2* invece selezionano correttamente gli ingressi del sommatore.

[illegible]

## Timing analysis

Dalla timing analysis si evince che il percorso più lungo è dalla porta di uscita della memoria A, fino alla macchina a stati passando per il sommatore e la generazione delle flags di over/under flow. Il componente più complesso e che porta più ritardo sul signal path è il sommatore. Per cercare la soluzione

ottimale sono stati sviluppati 3 adder e sono stati messi a confronto i risultati della timing analysis, i cui risultati sono riportati qui sotto:

Adder testato	Periodo minimo	frequenza massima	Costo HW
Ripple carry adder	5.427	184.26	medio
Carry select pesato ricorsivo	5.523	181.06	alto
Behavioral	5.182	192.97	minimo

L'implementazione scelta è quella del Behavioral, che in technology view risulta sviluppato simile ad un Ripple Carry Adder formato da blocchi 4-LUT.

 


Figure 6: behavioral adder technology view

 


Figure 7: worst path waveform

## Tempo di calcolo del sistema

Possiamo suddividere l'algoritmo in diverse fasi e ricavare il numero di cicli di clock utilizzati:

nome	periodi di clock	cicli	periodi di clock totali
caricamento dati	1	1024	1024
calcolo del primo dato	2	1	2
calcolo dati successivi	3	1023	3069
passaggio a done/reset	2	1	2

ottenendo un totale di **4097** cicli di clock (dallo *START* al *DONE*). Se si usasse come sorgente di clock un oscillatore al quarzo di frequenza 190 MHz, che è comunemente disponibile sul mercato, si può calcolare il tempo totale dell'algoritmo come  $\frac{4097}{190 \text{ MHz}} = 21.56 \mu s$ .

 


Figure 8: forme d'onda timing totale

## Appendice A - Considerazioni sulla scelta del parallelismo e approssimazione

Per risolvere l'algoritmo in modo corretto senza incorrere in overflow o underflow è necessario individuare il numero minimo di bit necessari. Andando a calcolare il worst case sia per i numeri positivi che per i numeri negativi, ci siamo accorti che i contributi maggiori presenti nell'algoritmo sono dovuti al valore attuale  $E[i]$  ed al valore precedente  $E[i-1]$  che sono entrambi moltiplicati per 2. La divisione per  $\frac{1}{4}E[i]$  e il parametro di correzione  $VCS[i-1]$  non danno contributo significativo, anzi aiutando ad allontanarci dalla condizione di overflow; verranno pertanto ignorati nel calcolo dei bit utili. I dati in arrivo dalla memoria sono su 8 bit, ma dal momento che devono essere raddoppiati, è necessario aggiungere un ulteriore bit. Infine, si effettua la somma di  $2E[i] + 2E[i-1]$  che è composta da due addendi composti da 9 bit. Il risultato deve essere quindi su almeno 10 bit. Se usassimo però il minimo numero di bit richiesto per risolvere l'algoritmo, commetteremmo un errore massimo di 0.75 in quanto troncheremmo il numero decimale ottenuto dall'operazione  $\frac{1}{4}E[i]$  all'intero inferiore. Abbiamo dunque scelto di utilizzare 11 bit (10 bit per la parte intera del numero e 1 bit per la parte decimale) in modo da ottenere un errore massimo di 0.5. Si può osservare come l'unica operazione dell'algoritmo che porta contributi decimali sia la divisione per 4. Per eseguire l'operazione in modo corretto, infatti, sono necessari 2 bit decimali (con numeri in base 10 la parte decimale può essere solo pari a 00, 25, 50, 75 che in numeri binari diventa: 00, 01, 10, 11). Abbiamo in primo luogo eliminato il LSB riducendo i decimali da 2 bit a 1 bit in quanto il bit più a destra comporta un contributo di 0.25 in modulo 10 che non è sensibile

rispetto alla minima variazione che può avere il risultato dell'algoritmo. In questo modo abbiamo approssimato il risultato al numero inferiore avente 1 solo bit decimale. Svolgendo quindi tutte le operazioni su 11 bit (10 per la parte intera e 1 per la parte decimale) è possibile ottenere il risultato con un errore massimo di 0.5. Per capire come questo sia possibile, è utile vedere il disegno sottostante in cui è stata riportata una rappresentazione grafica dei numeri in complemento a 2 (per semplicità consideriamo un numero composto da 4 bit, 3 per la parte intera e 1 per la parte decimale, e poi estendiamo il ragionamento per un numero composto da un numero qualsiasi di bit). Per come è costruito il disegno, si vede che ruotando in senso orario si passa ad un numero binario più grande e viceversa. Le frecce blu indicano lo spostamento sul grafico dovuto all'eliminazione del secondo bit decimale. Nel nostro algoritmo dobbiamo sottrarre da un intero il numero decimale ottenuto dalla divisione per 4. Per eseguire questa operazione in binario è necessario fare il complemento a 2 del sottraendo e poi sommare il risultato ottenuto con il minuendo. Sul grafico sottostante, fare il complemento a 2 significa spostarsi orizzontalmente fino ad incrociare un nuovo punto della circonferenza (freccie verdi). Una volta finito l'algoritmo, i dati passano dal blocco `bit11to8` che tronca il numero decimale trasformandolo in un intero. L'operazione di troncatura fa diminuire il numero fino ad arrivare al primo intero inferiore che sul grafico significa ruotare in verso antiorario (freccie arancioni). Questo meccanismo ci permette di ottenere un risultato con un'approssimazione massima di 0.5 invece che di 0.75 che si avrebbe con una semplice troncatura.

Andiamo a fare alcuni esempi considerando un numero su 4 bit (3 per la parte intera a 1 per la parte decimale): La tabella sottostante mostra alcuni esempi su 4 bit (3 per la parte intera a 1 per la parte decimale):

 


Figure 9: Approssimazione

## Appendice B - Listati Completi VHDL

1/4E[i]		Troncamento 1 decimale		complemento a 2		Troncamento ad intero		Errore rispetto al numero di partenza invertito di segno
decimale	binario	decimale	binario	decimale	binario	decimale	binario	
1,25	001,01	1	001,0	-1	111,0	-1	111	0,25
1,50	001,10	1,5	001,1	-1,5	110,1	-2	110	-0,5
1,75	001,11	1,5	001,1	-1,5	110,1	-2	110	-0,25
-1,25	110,11	-1,5	110,1	1,5	001,1	1	001	-0,25
-1,50	110,10	-1,5	110,1	1,5	001,1	1	001	-0,5
-1,75	110,01	-2	110,0	2	010,0	2	010	0,25

Figure 10: Esempi

file mux2to1.vhd:

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity mux2to1 is
  generic(
    i_sup : integer := 8;
    i_low : integer := 0
  );
  port(
    x : in signed(i_sup downto i_low);
    y : in signed(i_sup downto i_low);
    s : in std_logic;
    m : out signed(i_sup downto i_low)
  );
end entity;

architecture behavior of mux2to1 is
begin
  m <= x when (s = '0') else y;
end behavior;

```

file mux4to1.vhd:

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity mux4to1 is
  generic(
    i_sup : integer := 8;
    i_low : integer := 0
  );

```

```

    port(
        u : in signed (i_sup downto i_low);
        v : in signed(i_sup downto i_low);
        w : in signed(i_sup downto i_low);
        x : in signed(i_sup downto i_low);
        s : in std_logic_vector(1 downto i_low);
        m : out signed(i_sup downto i_low)
    );
end entity;

```

```

architecture behavior of mux4to1 is
    signal uv : signed(i_sup downto i_low);
    signal wx : signed(i_sup downto i_low);
begin
    m <= uv when (s(1) = '0') else wx;

    uv <= u when (s(0) = '0') else v;

    wx <= w when (s(0) = '0') else x;
end behavior;

```

file countern.vhd:

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity countern is
    generic (N: integer := 10);
    port (
        clk, restartCounter, reset, enable : in std_logic;
        count : buffer unsigned (N-1 downto 0);
        TC,ZC : out std_logic
    );
end entity;

```

architecture Behavior of countern is

```

    signal all_ones : unsigned(N-1 downto 0) := (others => '1');
    signal all_zeroes : unsigned(N-1 downto 0) := (others => '0');
begin
    TC <= '1' when (count = all_ones ) else '0';
    ZC <= '1' when (count = all_zeroes) else '0';

    process(clk, reset)
    begin

```

```

        if (reset = '0') then
            count <= (others => '0');
        elsif (clk'event AND clk = '1') then
            if (enable = '1') then
                if (restartCounter = '1') then
                    count <= (others => '0');
                else
                    count <= count + 1;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;
end architecture;

```

file adder.vhd:

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

```

```

entity adder is
    port(
        Cin : in  std_logic;
        x   : in  signed(10 downto 0);
        a   : in  signed(10 downto 0);
        m   : out signed(10 downto 0)
    );
end entity;

```

*--il codice commentato è relativo alle prove dei diversi adder per il timing  
 --il risultato migliore è stato scelto per il progetto e lasciato implementato  
 --le entità delle prove sono raccolte nel file architectural\_adders.vhd*

```

architecture behavior of adder is
    -- component full_adder is
    --     port(
    --         Cinb : in  std_logic;
    --         xb   : in  std_logic;
    --         ab   : in  std_logic;
    --         mb   : out std_logic;
    --         coutb: out std_logic
    --     );
    -- end component;

    -- component adder16b port(
    --     Cin16b : in  std_logic;

```

```

-- x16b : in std_logic_vector(15 downto 0);
-- a16b : in std_logic_vector(15 downto 0);
-- m16b : out std_logic_vector(15 downto 0);
-- cout16b: out std_logic
-- );
-- end component;
--signal carry : std_logic_vector(9 downto 0);

begin
--a0: adder16b port map(cin, std_logic_vector("00000" & x), std_logic_vector("00000" & a), std_logic_vector("00000" & m), carry);

-- a0 : full_adder port map(Cin, x(0), a(0), m(0), carry(0));
-- rcAdd : for i in 0 to 8 generate
-- a1 : full_adder port map(carry(i), x(i+1), a(i+1), m(i+1), carry(i+1));
-- end generate ;
-- a10: full_adder port map(carry(9), x(10), a(10), m(10), open);

m <= x + a + ("0000000000" & Cin);
end behavior;

```

file architectural\_adders.vhd:

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity full_adder is
port(
    Cinb : in std_logic;
    xb    : in std_logic;
    ab    : in std_logic;
    mb    : out std_logic;
    coutb : out std_logic
);
end entity;

architecture behavior of full_adder is
    signal p : std_logic;
    signal g : std_logic;
begin
    mb <= (xb xor ab) xor cinb;
    coutb <= (xb and ab) or ((xb xor ab) and cinb);
end behavior;

```

-----



```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity adder2b is
    port(
        Cin2b : in  std_logic;
        x2b    : in  std_logic_vector(1 downto 0);
        a2b    : in  std_logic_vector(1 downto 0);
        m2b    : out std_logic_vector(1 downto 0);
        cout2b : out std_logic
    );
end entity;

architecture behavior of adder2b is
    component full_adder is
        port(
            Cinb : in  std_logic;
            xb   : in  std_logic;
            ab   : in  std_logic;
            mb   : out std_logic;
            coutb : out std_logic
        );
    end component;

    signal carry_int : std_logic;

begin
    a0 : full_adder port map(cin2b,x2b(0),a2b(0),m2b(0),carry_int);
    a1 : full_adder port map(carry_int,x2b(1),a2b(1),m2b(1),cout2b);

end behavior;

-----

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity adder4b is
    port(
        Cin4b : in  std_logic;
        x4b   : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        a4b   : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        m4b   : out std_logic_vector(3 downto 0);
        cout4b: out std_logic
    );

```

```

end entity;

architecture behavior of adder4b is
    component adder2b is
        port(
            Cin2b : in  std_logic;
            x2b    : in  std_logic_vector(1 downto 0);
            a2b    : in  std_logic_vector(1 downto 0);
            m2b    : out std_logic_vector(1 downto 0);
            cout2b : out std_logic
        );
    end component;

    component mux2to1 is
        generic(
            i_sup : integer := 8;
            i_low  : integer := 0
        );
        port(
            x : in signed(i_sup downto i_low);
            y : in signed(i_sup downto i_low);
            s : in std_logic;
            m : out signed(i_sup downto i_low)
        );
    end component;

    signal carry_int : std_logic;
    signal carry_out_0 : std_logic;
    signal carry_out_1 : std_logic;
    signal sum_int_c0 : std_logic_vector(3 downto 2);
    signal sum_int_c1 : std_logic_vector(3 downto 2);

begin
    a0 : adder2b port map(cin4b,x4b(1 downto 0),a4b(1 downto 0),m4b(1 downto 0),carry_int);

    mux_ris : mux2to1 generic map(
        i_sup => 3,
        i_low => 2
    ) port map(
        x => signed(sum_int_c0),
        y => signed(sum_int_c1),
        s => carry_int,
        std_logic_vector(m) => m4b(3 downto 2)
    );

```

```

mux_cout : mux2to1 generic map(
    i_sup => 0,
    i_low => 0
) port map(
    x(0) => carry_out_0,
    y(0) => carry_out_1,
    s => carry_int,
    m(0) => cout4b
);

a1c0 : adder2b port map('0',x4b(3 downto 2),a4b(3 downto 2),sum_int_c0,carry_out_0);
a1c1 : adder2b port map('1',x4b(3 downto 2),a4b(3 downto 2),sum_int_c1,carry_out_1);

end behavior;

-----
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity adder8b is
    port(
        Cin8b : in  std_logic;
        x8b   : in  std_logic_vector(7 downto 0);
        a8b   : in  std_logic_vector(7 downto 0);
        m8b   : out std_logic_vector(7 downto 0);
        cout8b : out std_logic
    );
end entity;

architecture behavior of adder8b is
    component adder4b is
        port(
            Cin4b : in  std_logic;
            x4b   : in  std_logic_vector(3 downto 0);
            a4b   : in  std_logic_vector(3 downto 0);
            m4b   : out std_logic_vector(3 downto 0);
            cout4b : out std_logic
        );
    end component;

    component mux2to1 is
        generic(
            i_sup : integer := 8;
            i_low : integer := 0
        );

```

```

    port (
        x : in signed(i_sup downto i_low);
        y : in signed(i_sup downto i_low);
        s : in std_logic;
        m : out signed(i_sup downto i_low)
    );
end component;

signal carry_int    : std_logic;
signal carry_out_0  : std_logic;
signal carry_out_1  : std_logic;
signal sum_int_c0   : std_logic_vector(7 downto 4);
signal sum_int_c1   : std_logic_vector(7 downto 4);

begin
    a03 : adder4b port map(cin8b,
        x8b(3 downto 0),
        a8b(3 downto 0),
        m4b => m8b(3 downto 0),
        cout4b => carry_int
    );
    a47_c0 : adder4b port map('0',
        x8b(7 downto 4),
        a8b(7 downto 4),
        m4b => sum_int_c0,
        cout4b => carry_out_0
    );
    a47_c1 : adder4b port map('1',
        x8b(7 downto 4),
        a8b(7 downto 4),
        m4b => sum_int_c1,
        cout4b => carry_out_1
    );

    mux_ris : mux2to1 generic map(
        i_sup => 7,
        i_low => 4
    ) port map(
        x => signed(sum_int_c0),
        y => signed(sum_int_c1),
        s => carry_int,
        std_logic_vector(m) => m8b(7 downto 4)
    );

    mux_cout : mux2to1 generic map(

```

```

        i_sup => 0,
        i_low => 0
    ) port map(
        x(0) => carry_out_0,
        y(0) => carry_out_1,
        s => carry_int,
        m(0) => cout8b
    );

end behavior;

-----

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity adder16b is
    port(
        Cin16b : in  std_logic;
        x16b    : in  std_logic_vector(15 downto 0);
        a16b    : in  std_logic_vector(15 downto 0);
        m16b    : out std_logic_vector(15 downto 0);
        cout16b : out std_logic
    );
end entity;

architecture behavior of adder16b is
    component adder8b is
        port(
            Cin8b : in  std_logic;
            x8b    : in  std_logic_vector(7 downto 0);
            a8b    : in  std_logic_vector(7 downto 0);
            m8b    : out std_logic_vector(7 downto 0);
            cout8b : out std_logic
        );
    end component;

    component mux2to1 is
        generic(
            i_sup : integer := 8;
            i_low : integer := 0
        );
        port(
            x : in signed(i_sup downto i_low);
            y : in signed(i_sup downto i_low);
            s : in std_logic;

```

```

        m : out signed(i_sup downto i_low)
    );
end component;

signal carry_int    : std_logic;
signal carry_out_0  : std_logic;
signal carry_out_1  : std_logic;
signal sum_int_c0   : std_logic_vector(15 downto 8);
signal sum_int_c1   : std_logic_vector(15 downto 8);

begin
    a07 : adder8b port map(cin16b,
        x16b(7 downto 0),
        a16b(7 downto 0),
        m8b => m16b(7 downto 0),
        cout8b => carry_int
    );
    a47_c0 : adder8b port map('0',
        x16b(15 downto 8),
        a16b(15 downto 8),
        m8b => sum_int_c0,
        cout8b => carry_out_0
    );
    a47_c1 : adder8b port map('1',
        x16b(15 downto 8),
        a16b(15 downto 8),
        m8b => sum_int_c1,
        cout8b => carry_out_1
    );

    mux_ris : mux2to1 generic map(
        i_sup => 15,
        i_low => 8
    ) port map(
        x => signed(sum_int_c0),
        y => signed(sum_int_c1),
        s => carry_int,
        std_logic_vector(m) => m16b(15 downto 8)
    );

    mux_cout: mux2to1 generic map(
        i_sup => 0,
        i_low => 0
    ) port map(
        x(0) => carry_out_0,

```

```

        y(0) => carry_out_1,
        s => carry_int,
        m(0) => cout16b
    );

end behavior;

file memory.vhd:

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.math_real.all;

use ieee.std_logic_textio.all;
use STD.textio.all;

entity memory is
    generic(
        N          : integer := 8;      -- number of bits of each cell
        CELLS      : integer := 8; -- number of cells
        filename : string:="mem"
    );
    port(
        d_in  : in signed (N-1 downto 0);
        d_out : out signed (N-1 downto 0);
        addr  : in unsigned(CELLS-1 downto 0);
        clk, CS, WR, RD: in std_logic
    );
end entity;

architecture behavior of memory is
    type mem_type is array (0 to 2*(CELLS)-1) of signed (N-1 downto 0);
    signal mem: mem_type;

    file ofile : text;

begin
    process(clk)
        variable oline: line;
    begin
        file_open(ofile, filename & ".txt",  append_mode);

        if(clk'event and clk = '1') then

```

```

        d_out <= (others => 'Z');
        if(CS = '1') then
            if(WR = '0') then
                mem(to_integer(addr)) <= d_in;
                report "writing: " & to_string(d_in) & memory'PATH_NAME;
                write(oline, d_in);
                writeline(ofile, oline);
            end if;

            if(RD = '1') then
                d_out <= mem(to_integer(addr));
            end if;
        end if;
        file_close(ofile);
    end process;

end behavior;

-- all commented files are just for the testbench

file reg_11b.vhd:

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity reg_11b IS
    port (
        R : in signed(10 downto 0);
        Clock, Resetn : in std_logic;
        Q : out signed(10 downto 0));
end entity;

architecture Behavior of reg_11b is
begin
    process (Clock, Resetn)
    begin
        if (Resetn = '0') then
            Q <= (others => '0');
        elsif (Clock' event AND Clock = '1') then
            Q <= R;
        end if;
    end process;
end architecture;

```



file bit8to11.vhd:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity bit8to11 is
    port(
        input_word8    : in  signed(7 downto 0);
        output_word11  : out signed(10 downto 0)
    );
end entity;

architecture behavior of bit8to11 is
begin
    -- this will translate the 8 bit integer to a 11 bit fixed point
    -- number with one decimal digit

    -- if the first bit is 0, the number is positive: should be added
    -- "00" at the beginning
    -- if the first bit is 1, the number is negative: should be added
    -- "11" at the beginning

    -- '0' should also be added at the end (both for positive and negative)
    output_word11 <= input_word8(7) & input_word8(7) & input_word8 & '0';
end architecture;
```

file bit11to8.vhd:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity bit11to8 is
    port(
        input_word11 : in  signed(10 downto 0);
        output_word8  : out signed(7 downto 0)
    );
end entity;

architecture behavior of bit11to8 is

begin
    -- this will resize the vector, throwing away the first 2 significant
    -- digit and the last significant digit
    -- the CU will then decide if this will be the correct result, or if
```

```

        -- it has to be saturated

        output_word8 <= input_word11(10) & input_word11(7 downto 1);
    end architecture;

file divideByMinus4.vhd:

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity divideByMinus4 is
    port(
        n          : in signed(10 downto 0);
        onefourth_n : out signed(10 downto 0)
    );
end entity;

architecture behavior of divideByMinus4 is
begin
    -- "00" or "11" are added at the beginning according to the sign bit
    -- all other bits are shifted right by two position
    -- the last 2 bits are removed
    -- negate everything to obtain 1 complement
    -- then 1 will be added directly in the adder to get 2 complement

    onefourth_n <= not(n(10) & n(10) & n(10 downto 2));
end architecture;

file multiplyBy2.vhd:

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity multiplyBy2 is
    port(
        n          : in signed(10 downto 0);
        double_n    : out signed(10 downto 0)
    );
end entity;

architecture behavior of multiplyBy2 is
begin
    -- the first bit after the sign is removed
    -- all other bits are shifted left by one position

```

```

        -- at last position a 0 is added

        double_n <= n(10) & n(8 downto 0) & '0';
end architecture;

file of_uf_fgen.vhd:

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity of_uf_fgen is
    port(
        input_word11 : in  signed(10 downto 0);
        F_OverFlow   : out std_logic;
        F_UnderFlow  : out std_logic
    );
end entity;

architecture behavior of of_uf_fgen is

begin

    -- this will generate the flags of over and under flow for the CU
    -- the CU will then use them to determine the correct output

    F_OverFlow <= (not input_word11(10)) and (input_word11(9) or input_word11(8));
    F_UnderFlow <= (input_word11(10)) and (not (input_word11(9) and input_word11(8)));

end architecture;

file tipwarning_detector.vhd:

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity tipwarning_detector is
    port(
        D_out      : in signed(7 downto 0);
        TIPWARNING : out std_logic;
        enable_tw   : in std_logic
    );
end entity;

architecture behavior of tipwarning_detector is

```

```

    signal tipw : std_logic;
begin
    tipw <= '1' when ( D_out > 100) else '0';
    TIPWARNING <= tipw AND enable_tw;
end architecture;

```

file datapath.vhd:

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity datapath is
    port(
        -- Clock
        clk : in std_logic;

        -- Controls
        reset      : in std_logic;
        reg_a_en   : in std_logic;
        mux1_s     : in std_logic_vector (1 downto 0);
        mux2_s     : in std_logic;
        mux3_s     : in std_logic_vector(1 downto 0);
        mem_a_cs, mem_a_re, mem_a_wr : in std_logic;
        mem_b_cs, mem_b_re, mem_b_wr : in std_logic;
        CU_Cin     : in std_logic;
        counter_enable, counter_restart: in std_logic;
        enable_tw  : in std_logic;

        -- Flags
        F_Overflow : out std_logic;
        F_UnderFlow : out std_logic;
        F_TC: out std_logic;

        -- Data I/O
        data_in    : in signed (7 downto 0);
        data_out   : out signed (7 downto 0);
        TipWarning : out std_logic;
        F_ZC       : out std_logic
    );
end entity;

architecture behavior of datapath is
    component adder is

```

```

    port(
        Cin : in std_logic;
        x   : in signed(10 downto 0);
        a   : in signed(10 downto 0);
        m   : out signed(10 downto 0)
    );
end component;

component bit8to11 is
    port(
        input_word8   : in  signed(7 downto 0);
        output_word11 : out signed(10 downto 0)
    );
end component;

component bit11to8 is
    port(
        input_word11 : in  signed(10 downto 0);
        output_word8 : out signed(7 downto 0)
    );
end component;

component of_uf_fgen is
    port(
        input_word11 : in  signed(10 downto 0);
        F_OverFlow   : out std_logic;
        F_UnderFlow  : out std_logic
    );
end component;

component countern IS
    generic (N: integer := 10);
    port (
        clk, restartCounter, reset, enable : in std_logic;
        count : out unsigned (N-1 downto 0);
        TC, ZC : out std_logic
    );
end component;

component divideByMinus4 is
    port(
        n : in signed(10 downto 0);
        onefourth_n : out signed(10 downto 0)
    );
end component;

```

```

component multiplyBy2 is
  port(
    n          : in  signed(10 downto 0);
    double_n : out signed(10 downto 0)
  );
end component;

component mux2to1 is
  generic(
    i_sup : integer := 8;
    i_low : integer := 0
  );
  port(
    x : in signed(i_sup downto i_low);
    y : in signed(i_sup downto i_low);
    s : in std_logic;
    m : out signed(i_sup downto i_low)
  );
end component;

component mux4to1 is
  generic(
    i_sup : integer := 8;
    i_low : integer := 0
  );
  port(
    u : in signed (i_sup downto i_low);
    v : in signed(i_sup downto i_low);
    w : in signed(i_sup downto i_low);
    x : in signed(i_sup downto i_low);
    s : in std_logic_vector(1 downto i_low);
    m : out signed(i_sup downto i_low)
  );
end component;

component reg_11b IS
  port (
    R : in signed(10 downto 0);
    Clock, Resetn : in std_logic;
    Q : out signed(10 downto 0)
  );
end component;

component memory is
  generic(
    N          : integer := 8; -- number of bits of each cell

```

```

        CELLS      : integer := 8; -- number of cells
        filename   : string := "mem"
    );
    port(
        d_in   : in  signed (N-1 downto 0);
        d_out  : out signed (N-1 downto 0);
        addr   : in  unsigned(CELLS-1 downto 0);
        clk, CS, WR, RD : std_logic
    );
end component;

component tipwarning_detector is
    port(
        D_out      : in  signed(7 downto 0);
        TIPWARNING : out std_logic;
        enable_tw  : in  std_logic
    );
end component;

constant VCS_noerror : signed(10 downto 0) := "00000000000"; -- 0
constant VCS_error   : signed(10 downto 0) := "11101000110"; -- -93 complemento 2
constant sat_up       : signed(7 DOWNTO 0) := "01111111";    -- 0x7F
constant sat_down     : signed(7 DOWNTO 0) := "10000000";    -- 0x80

signal E_11bit, E_divided_by_4, E_doubled : signed(10 downto 0);
signal mux1_m, mux2_m : signed(10 downto 0);
signal VC_acc : signed(10 downto 0);
signal VC_8bit : signed(7 downto 0);
signal result : signed(7 downto 0);
signal addr : unsigned(9 downto 0);
signal VC : signed(10 downto 0);
signal E : signed(7 downto 0);

begin
    addr_count: countern generic map(N => 10)
    port map(
        clk           => clk,
        restartCounter => counter_restart,
        reset         => reset,
        enable        => counter_enable,
        count         => addr,
        TC            => F_TC,
        ZC            => F_ZC
    );

```

```

converter_8to11bit: bit8to11 port map(
    input_word8    => E,
    output_word11 => E_11bit
);

tipwarning_comp: tipwarning_detector port map(
    D_out    => E,
    TIPWARNING => TipWarning,
    enable_tw => enable_tw
);

divider: divideByMinus4 port map(
    n            => E_11bit,
    onefourth_n => E_divided_by_4
);

multiplier: multiplyBy2 port map(
    n            => E_11bit,
    double_n    => E_doubled
);

mux1: mux4to1 generic map(
    i_sup => 10,
    i_low => 0
) port map(
    u => E_doubled,
    v => E_divided_by_4,
    w => VCS_error,
    x => VCS_noerror,
    s => mux1_s,
    m => mux1_m
);

mux2: mux2to1 generic map(
    i_sup => 10,
    i_low => 0
) port map(
    x => VC_acc,
    y => E_doubled,
    s => mux2_s,
    m => mux2_m
);

Add: adder port map(
    Cin => CU_Cin,
    x  => mux1_m,

```



```

        a => mux2_m,
        m => VC
    );

reg_A: reg_11b port map(
    -- qualcosa => regA_EN
    R      => VC,
    Clock  => clk,
    resetn => reset,
    Q      => VC_acc
);

converter_11to8bit: bit11to8 port map(
    input_word11 => VC_acc,
    output_word8  => VC_8bit
);

of_uf_flags_generator: of_uf_fgen port map(
    input_word11 => VC,
    F_Overflow   => F_Overflow,
    F_UnderFlow  => F_UnderFlow
);

mux3: mux4to1 generic map(
    i_sup => 7,
    i_low => 0
) port map(
    u => VC_8bit,
    v => sat_up,
    w => sat_down,
    x => "00000000", -- should not be used
    s => mux3_s,
    m => result
);

mem_A: memory
    generic map(
        N      => 8,
        CELLS  => 10,
        filename => "bit_simulation_memA"
    ) port map (
        d_in  => data_in,
        d_out => E,
        addr  => addr,
        clk   => clk,
        CS    => mem_a_cs,

```

```

        wr      => mem_a_wr,
        rd      => mem_a_re
    );

mem_B: memory
    generic map(
        N          => 8,
        CELLS      => 10,
        filename   => "bit_simulation_memB"
    )
    port map (
        d_in  => result,
        d_out => data_out,
        addr  => addr,
        clk   => clk,
        CS    => mem_b_cs,
        wr    => mem_b_wr,
        rd    => mem_b_re
    );

end behavior;

file ControlUnit.vhd:

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity ControlUnit is
    port(
        -- Clock
        clk : in std_logic;

        -- Controls
        reset      : in std_logic;

        reg_a_en   : out std_logic;
        mux1_s     : out std_logic_vector (1 downto 0);
        mux2_s     : out std_logic;
        mux3_s     : out std_logic_vector(1 downto 0);
        mem_a_cs, mem_a_re, mem_a_wr : out std_logic;
        mem_b_cs, mem_b_re, mem_b_wr : out std_logic;
        CU_Cin     : out std_logic;
        counter_enable, counter_restart : out std_logic;
        enable_tw  : out std_logic;

        -- Flags

```

```

        F_OverFlow    : in std_logic;
        F_UnderFlow   : in std_logic;
        F_tipwarning   : in std_logic;
        F_TC           : in std_logic;

        start          : in std_logic;
        done            : out std_logic;
        F_ZC            : in std_logic
    );
end ControlUnit;

architecture behavior of ControlUnit is
    type State_type is (
        reset_state,
        Load,
        CalcFirst,
        start_TW_output,
        SUM_NE_OK,      -- somma senza costante correzione errore, dato ok
        SUM_NE_UF,      -- somma senza costante correzione errore, underflow del dato
        SUM_NE_OF,      -- somma senza costante correzione errore, underflow del dato
        SUM_E_OK,       -- somma con costante correzione errore, dato ok
        SUM_E_UF,       -- somma con costante correzione errore, underflow del dato
        SUM_E_OF,       -- somma con costante correzione errore, underflow del dato
        Sum_2E,         -- somma 2 volte il dato in arrivo dalla memoria
        sub_1quarterE,  -- sottrae 1/4 del dato in arrivo alla memoria
        done_state
    );
    signal Present_State, Next_State : State_type;

begin
    process (Present_State, clk)
    begin
        reg_a_en      <= '0';
        mux1_s        <= "00";
        mux2_s        <= '0';
        mux3_s        <= "00";
        mem_a_cs       <= '0';
        mem_a_re       <= '0';
        mem_a_wr       <= '1';
        mem_b_cs       <= '0';
        mem_b_re       <= '0';
        mem_b_wr       <= '1';
        CU_Cin         <= '0';
        counter_enable <= '0';
        counter_restart <= '0';
        enable_tw      <= '0';
    end process;
end behavior;

```

```

done                <= '0';

Next_State <= reset_state;

case Present_State is

    when reset_state =>
        counter_restart <= '1';

        if start = '1' then
            Next_State <= Load;
        else
            Next_State <= reset_state;
        end if;

    when Load =>
        counter_enable <= '1';
        mem_a_cs        <= '1';
        mem_a_wr        <= '0';

        if F_TC = '1' then
            Next_State <= CalcFirst;
        else
            Next_State <= Load;
        end if;

    when CalcFirst =>
        mem_a_cs <= '1';
        mem_a_re <= '1';
        mux1_s   <= "01";
        mux2_s   <= '1';
        cu_cin   <= '1';

        Next_State <= start_TW_output;

    when start_TW_output =>
        enable_tw    <= '1';
        mem_a_cs     <= '1';
        mem_a_re     <= '1';
        mux1_s       <= "01";
        mux2_s       <= '1';
        cu_cin       <= '1';
        counter_enable <= '1';
        reg_a_en     <= '1';

```

```

if F_tipwarning = '1' then
    if F_OverFlow = '1' then
        Next_State <= SUM_E_OF;
    elsif F_UnderFlow = '1' then
        Next_State <= SUM_E_UF;
    else
        Next_State <= SUM_E_OK;
    end if ;
else
    if F_OverFlow = '1' then
        Next_State <= SUM_NE_OF;
    elsif F_UnderFlow = '1' then
        Next_State <= SUM_NE_UF;
    else
        Next_State <= SUM_NE_OK;
    end if;
end if;

when SUM_E_OF =>
    mux3_s    <= "01";    -- parte specifica sul salvataggio del dato
    mem_b_cs <= '1';
    mem_b_wr <= '0';

    mem_a_cs <= '1';    -- parte per la lavorazione di e-1 per il prossimo
    mem_a_re <= '1';
    mux2_s    <= '1';
    reg_a_en  <= '1';
    enable_tw <= '1';
    mux1_s    <= "10";

    if F_ZC = '1' then
        Next_State <= done_state;
    else
        Next_State <= Sum_2E;
    end if ;

when SUM_E_UF =>
    mux3_s    <= "10";    -- parte specifica sul salvataggio del dato
    mem_b_cs <= '1';
    mem_b_wr <= '0';

    mem_a_cs <= '1';    --parte uguale per tutti sulla lavorazione di
    mem_a_re <= '1';

```

```

mux2_s    <= '1';
reg_a_en  <= '1';
enable_tw <= '1';
mux1_s    <= "10";

if F_ZC = '1' then
    Next_State <= done_state;
else
    Next_State <= Sum_2E;
end if ;

when SUM_E_OK =>
    mux3_s    <= "00";    -- parte specifica sul salvataggio del dato
    mem_b_cs  <= '1';
    mem_b_wr  <= '0';

    mem_a_cs  <= '1';    --parte uguale per tutti sulla lavorazione di e-
    mem_a_re  <= '1';
    mux2_s    <= '1';
    reg_a_en  <= '1';
    enable_tw <= '1';
    mux1_s    <= "10";

    if F_ZC = '1' then
        Next_State <= done_state;
    else
        Next_State <= Sum_2E;
    end if ;

when SUM_NE_OF =>
    mux3_s    <= "01";    -- parte specifica sul salvataggio del dato
    mem_b_cs  <= '1';
    mem_b_wr  <= '0';

    mem_a_cs  <= '1';    --parte uguale per tutti sulla lavorazione di e-
    mem_a_re  <= '1';
    mux2_s    <= '1';
    reg_a_en  <= '1';
    enable_tw <= '1';
    mux1_s    <= "11";

    if F_ZC = '1' then
        Next_State <= done_state;
    else

```

```

        Next_State <= Sum_2E;
    end if ;

when SUM_NE_UF =>
    mux3_s    <= "10";    -- parte specifica sul salvataggio del dato
    mem_b_cs <= '1';
    mem_b_wr <= '0';

    mem_a_cs <= '1';    --parte uguale per tutti sulla lavorazione di e-
    mem_a_re <= '1';
    mux2_s    <= '1';
    reg_a_en  <= '1';
    enable_tw <= '1';
    mux1_s    <= "11";

    if F_ZC = '1' then
        Next_State <= done_state;
    else
        Next_State <= Sum_2E;
    end if ;

when SUM_NE_OK =>
    mux3_s    <= "00";    -- parte specifica sul salvataggio del dato
    mem_b_cs <= '1';
    mem_b_wr <= '0';

    mem_a_cs <= '1';    --parte uguale per tutti sulla lavorazione di e-
    mem_a_re <= '1';
    mux2_s    <= '1';
    reg_a_en  <= '1';
    enable_tw <= '1';
    mux1_s    <= "11";

    if F_ZC = '1' then
        Next_State <= done_state;
    else
        Next_State <= Sum_2E;
    end if ;

when Sum_2E =>
    mem_a_cs <= '1';
    mem_a_re <= '1';
    mux1_s    <= "00";

```

```

mux2_s    <= '0';
reg_a_en  <= '1';
enable_tw <= '1';

Next_State <= sub_1quarterE;

when sub_1quarterE =>
    mem_a_cs <= '1';
    mem_a_re <= '1';
    mux1_s   <= "01";
    mux2_s   <= '0';
    reg_a_en <= '1';
    cu_cin   <= '1';
    enable_tw <= '1';

    counter_enable <= '1';

    if F_tipwarning = '1' then
        if F_OverFlow = '1' then
            Next_State <= SUM_E_OF;
        elsif F_UnderFlow = '1' then
            Next_State <= SUM_E_UF;
        else
            Next_State <= SUM_E_OK;
        end if ;
    else
        if F_OverFlow = '1' then
            Next_State <= SUM_NE_OF;
        elsif F_UnderFlow = '1' then
            Next_State <= SUM_NE_UF;
        else
            Next_State <= SUM_NE_OK;
        end if;
    end if;

when done_state =>
    done <= '1';
    if start = '1' then
        Next_State <= done_state;
    else
        Next_State <= reset_state;
    end if;

```



```

        when others =>
            Next_State <= reset_state;

    end case;
end process;

process (clk, reset) -- state flip-flops
begin
    if (RESET = '0') then
        Present_State <= reset_state;
    elsif (clk' event AND clk = '1') then
        Present_State <= Next_State;
    end if;
end process;

end architecture;

file tb_lab6.vhd:

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.ALL;

use ieee.std_logic_textio.all;
use STD.textio.all;

entity tb_lab6 is
end entity;

architecture Behavior of tb_lab6 is

    component ESD_LAB6 is
        port(
            data_in : in signed (7 downto 0);
            TipWarning : buffer std_logic;
            start : in std_logic;
            done : out std_logic;
            CLK : in std_logic;
            reset : in std_logic
        );
    end component;

    signal data_in : signed (7 downto 0);
    signal TipWarning : std_logic;
    signal start : std_logic;

```

```

signal done : std_logic;
signal CLK : std_logic;
signal reset : std_logic;

file ifile : text;

begin

test: ESD_LAB6 port map(data_in, TipWarning, start, done, CLK, reset);

process -- T=10ns
begin
    clk <= '0';
    wait for 2.63157 ns;
    clk <= '1';
    wait for 2.63157 ns;
end process;

process
    variable iline: line;
    variable rd: signed (7 downto 0);
begin
    start <= '0';
    reset <= '0';
    wait for 5 ns;
    reset <= '1';
    wait for 5 ns;
    start <= '1';

    --repeat 1024 times
    file_open(ifile, "bit_input.txt", read_mode);
    while not endfile(ifile) loop
        wait until rising_edge(clk);
        readline(ifile, iline);
        read(iline, rd);
        data_in <= rd;
    end loop;
    file_close(ifile);
    wait for 30 us;
    --start <= '0';
    start <= '0';
    wait;
end process;

```

END Behavior;

## Appendice C - Altri script utilizzati

file tb.py:

```
from random import randint
```

```
M = 1024
```

```
mema_bit = []
mema = []
memb = []
memb_bit = []
memb_real = []
```

```
def randomBits(nbit=8):
    ret = ""
    for i in range(nbit):
        ret += str(randint(0, 1))
    return ret
```

```
def generate():
    for i in range(M):
        num = randomBits()
        mema_bit.append(num)
        mema.append(binToDec(num))
        memb_real.append(None)
```

```
def binToDec(num, nbit=8):
    nbit = len(num)
    if(num[0] == "0"): # positive
        return saturate(int(num, 2))
    else:
        # subtract 2^n to the conversion
        return saturate(int(num, 2) - (2**nbit))
```

```
def decToBin(num, nbit=8):
    if(num >= 0):
        return bin(abs(num))[2:].rjust(nbit, '0') # remove the '0b' at the beginning
    else:
        return bin(num + (2**nbit))[2:].rjust(nbit-1, '1')
```

```
def saturate(num):
    if(num > 127):
        return 127.0
```

```

        elif(num < -128):
            return -128.0
        else:
            return num

def VCS(num):
    if(num > 100):
        return 93
    else:
        return 0

def Round(num):
    if(num > 0):
        return round(num + 0.0001)
    elif(abs(num-int(num)) > 0.5):
        return round(num - 0.0001)
    else:
        return int(num)

def calculate_output():
    memb_real[0] = saturate(1.75*mema[0])
    for i in range(1, M):
        memb_real[i] = saturate(1.75*mema[i] + 2*mema[i-1] - VCS(mema[i-1]))

generate()
calculate_output()

with open("bit_input.txt", "w") as f:
    for line in mema_bit:
        f.write(line + "\n")

with open("int_input.txt", "w") as f:
    for line in mema:
        f.write(str(line) + "\n")

print("input files generated. Start now the simulation, then type 'ok' to go on")
while(input() != "ok"):
    print("type 'ok' to go on")

with open("bit_simulation_memB.txt", "r") as f:
    with open("int_simulation_memB.txt", "w") as f2:
        for line in f.readlines():
            line = line.strip()
            memb_bit.append(line)
            memb.append(binToDec(line))

```

```

        f2.write(str(binToDec(line)) + "\n")

# generate now a file with the following values:
# py input int --- py input bit --- true values -- simulated bit -- simulated int -- simulated error
lbit, lnum = 20, 15
line = "in int".rjust(lnum)
line += "in bit".rjust(lbit)
line += "out real".rjust(lnum)
line += "out sim int".rjust(lnum)
line += "out sim bit".rjust(lbit)
line += "error".rjust(lnum)
line += "\n"
res = line
for i in range(1023):
    line = str(mema[i]).rjust(lnum)
    line += mema_bit[i].rjust(lbit)
    line += str(memb_real[i]).rjust(lnum)
    line += str(memb[i]).rjust(lnum)
    line += memb_bit[i].rjust(lbit)
    line += str(memb_real[i]-memb[i]).rjust(lnum)
    line += "\n"
    res += line

with open("results.txt", "w") as f:
    f.write(res)
print("done")

```